Practica electrónica 1

Con esta practica conseguimos un circuito para luces intermitentes muy sencillo. Hay muchas aplicaciones posibles para este circuito, especialmente para juguetes infantiles, que arman las luces intermitentes.
He aquí algunos de los usos posibles.

Señal de paso para pistas a escala de ferrocarriles.

Luces de seguridad para bicicletas.

Objetos divertidos para Halloween, como hacer parpadeo de ojos.

Decoraciones de Navidad.

Intermitentes para localizar objetos en la oscuridad, etc
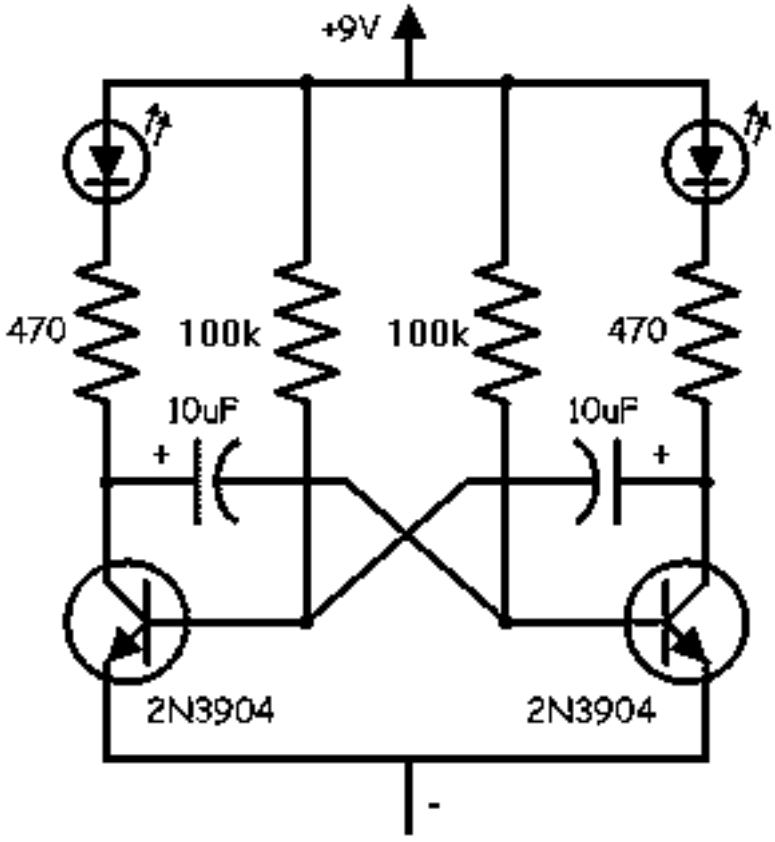
Ármalo con el programa fritzing consiguiendo obtener una PCB que puedas luego imprimir y construir de este circuito.